



資料 - 甲


CBE103006

駱維得

Date: / /

第四章：簡單電阻  
Page: / 電路

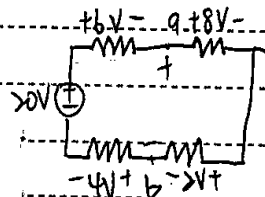4.5 試應用克希荷夫電壓定律，利用迴路1及迴路2，求出下圖中電壓  $V_5$  之值？



$$6 + V_5 + 4 - 20 = 0$$

$$V_5 = 10V$$


4.6 有一串聯電路如下圖所示，試求：(a) 等效電阻 (b) 總電量  $I$  (c) 電壓  $V_2$  (d) 電源所提供的功率

$$(a) R_T = 2 + 2 + 2 = 6(k\Omega)$$

$$(b) I = \frac{V}{R_T} = \frac{120}{6} = 20(mA)$$


$$(c) V_2 = IR_2 = 2 \times 20 = 40(V)$$
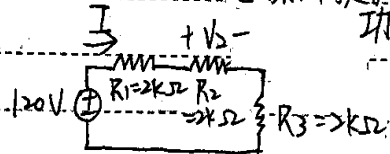
$$(d) P = IV = 120 \times 20 = 2400(mW) = 2.4(W)$$



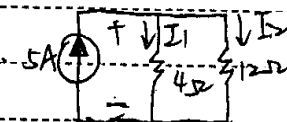4.8 如下圖所示兩個並聯電阻器，試求其電壓  $V$  和電流  $I_1$  和  $I_2$  之值

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{4}{12} \Rightarrow R_T = 3$$



$$V = IR \Rightarrow 3 \times 5 = 15(V)$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{15}{4} = 3.75(A)$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{15}{12} = 1.25(A)$$

69 A a s F h C j D d e

Date: / Page: /

4.9 如下圖所示之並聯電路，試求：(a)  $R_3$  之值 (b) 電壓  $V$

(c)  $I_T$  (d)  $I_2$  (e)  $P_2$

$$(a) \frac{5}{20} = \frac{2}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{R_3}$$


$$\frac{2}{20} = \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_3 = 10 \Omega \#$$

$$(b) V = I_1 R_1 = 4 \times 10 = 40V \#$$

$$(c) I_T = I_1 + I_2 + I_3 = 10A \#$$

$$(d) I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{40}{20} = 2A \#$$
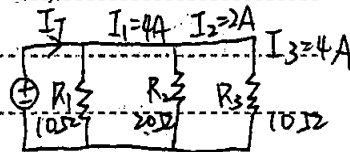
$$(e) P_2 = V I_2 = 40 \times 2 = 80W \#$$



4.10 試求下圖中每一元件的吸收功率和供給功率，並證明功率不變

$$V_T = 20 - 5 = 15V, R_T = 3 + 2 = 5\Omega, 20V \oplus, 2\Omega \oplus, 5V$$

$$I = \frac{15}{5} = 3A$$

$$V_A = 3 \times 3 = 9V$$

$$V_B = 3 \times 2 = 6V$$

$$P = IV$$

$$P_A = 3 \times (-9) = -27W$$


$$P_B = 3 \times (-6) = -18W$$

$$P_{5V} = 3 \times (-5) = -15W$$

$$P_{20V} = 3 \times 20 = 60$$

$$P_f = \frac{60}{P_{20V}} = \frac{60}{60} = 1 \#$$

4.11 如下圖所示之並聯電路求供給所有電阻之功率  $P$

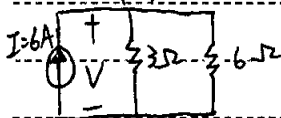


$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{2}{6} \Rightarrow R_T = 3\Omega$$


$$V = IR = 12$$

$$P = IV = 12 \times 6$$

$$= 72W \#$$

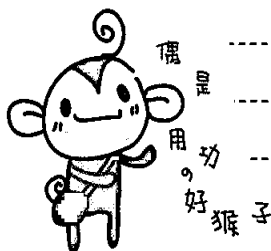

4.12 如下圖所示之電路試求  $V_T$ ,  $R_T$  及  $I$

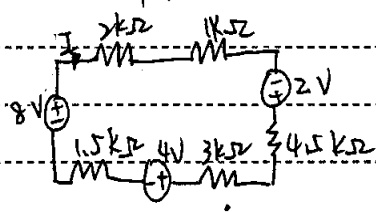

$$V_T = 8 + 2 - 4 = 6V \#$$

$$R_T = 2 + 1 + 4 + 3 + 1.5$$

$$I = \frac{V_T}{R_T} = \frac{6}{12} = 0.5mA \#$$